


EL DÍODE SEMICONDUCTOR

Estudi de la característica V/I d'un díode de silici

El **díode** és un component electrònic actiu que deixa passar el corrent en un únic sentit. Permet la conducció quan està polaritzat directament i la bloqueja quan està polaritzat inversament.


El díodes es fonamenten en les propietats físiques que presenten els semiconductors, uns elements sòlids que en la taula periòdica tenen una valència electrònica de 4 i que, a temperatura ambient, tenen una resistència que es troba entre els materials aïllants i els materials conductors.

El funcionament del díode es basa en la unió de dos semiconductors (**silici** o **germani**): un de **tipus P**, al que s'hi afegeix un determinat nombre d'impureses (elements de valència 3, com el bor) capaces d'acceptar electrons; i un altre de **tipus N**, al que s'hi afegeixen impureses (elements de valència 5, com el fòsfor) capaces de cedir electrons. A aquest procés d'afegir impureses s'anomena **dopatge**.

 

El díode té dos terminals, anomenats **ànode (A)** i **càtode (K)**. La **polarització directa** i, per tant, l'**estat de conducció** es produeix quan el terminal positiu de la pila o font d'alimentació està connectat a l'**ànode** i el negatiu al **càtode**. Si s'inverteix la polaritat (el **càtode** connectat al pol positiu i l'**ànode** al pol negatiu), el díode té polarització inversa i no condueix (**estat de blocatge**).

 En polarització directa, el díode es comporta com un interruptor tancat. En canvi, en polarització inversa es comporta com un interruptor obert.



En el díode cal destacar, principalment, dos valors límits que és convenient no superar en cap cas per tal de no fer-lo malbé: el **màxim corrent directe** (I_{Fmax}), que és la màxima intensitat que pot suportar el díode en polarització directa, i la **màxima tensió inversa** (V_{AKr}), que és la màxima tensió que pot suportar el díode quan es troba en polarització inversa i no condueix.




Els díodes poden presentar, essencialment, dos tipus d'avaries: el **curt circuit** (el díode condueix en ambdós sentits) i l'**obertura** (el díode no condueix en cap dels dos sentits).


Les aplicacions dels díodes són diverses:

- En fonts d'alimentació com a rectificadors, és a dir, per convertir el corrent altern de la xarxa en corrent continu.
- Com a elements de protecció.
- En circuit limitadors.
- En funcions lògiques i en circuits integrats.

 Corba característica tensió-corrent (V/I) d'un díode:




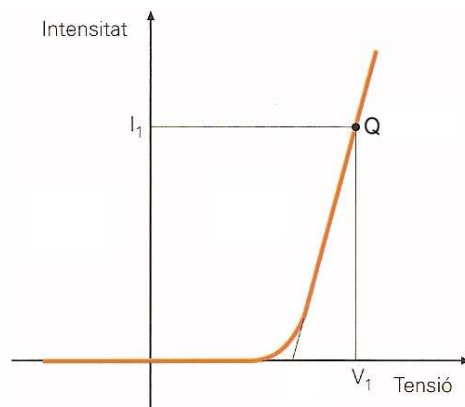El díode és un element no lineal, és a dir, que el corrent que hi circula no és proporcional a la tensió aplicada. L'anàlisi de circuits amb elements no lineals sol ser força complex. Per aquesta raó, tot sovint se substitueix per un model (circuit equivalent) que simula el component. El model del díode per trams lineals es pot expressar mitjançant el circuit equivalent següent:



La **resistència estàtica** d'un díode és el quocient entre la tensió contínua V_D que cau entre les seves bornes i el corrent continu I_D que el travessa, és a dir, és la relació V_D/I_D per a qualsevol punt de treball del díode. És defineix també com la inversa del pendent que uneix l'origen de coordenades amb el punt de treball (punt Q).

La **resistència dinàmica** r_d d'un díode és un paràmetre molt important quan es treballa amb senyals petites (senyals alterns de baixa freqüència). Es defineix com la inversa del pendent de la característica del díode en el punt de treball i és la derivada de la corba i-v en el punt de treball escollit. En el model del díode per trams lineals (circuit equivalent), la resistència dinàmica es pot definir, també, com el quocient entre els increments de tensió i d'intensitat que es considerin.

 


$$r_d = \left. \frac{\Delta V}{\Delta I} \right|_Q = \lim_{\Delta I \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{dV}{dI}$$


• EXPERIMENTACIÓ REMOTA

Aquesta pràctica consisteix, bàsicament, en comprovar el funcionament d'un díode semiconductor, obtenir-ne la corba característica i determinar les diferències entre un díode de silici i un díode de germani.

 El circuit equivalent que utilitza el laboratori remot per traçar la corba característica del díode és aquest:



Panell remot de l'aplicació:

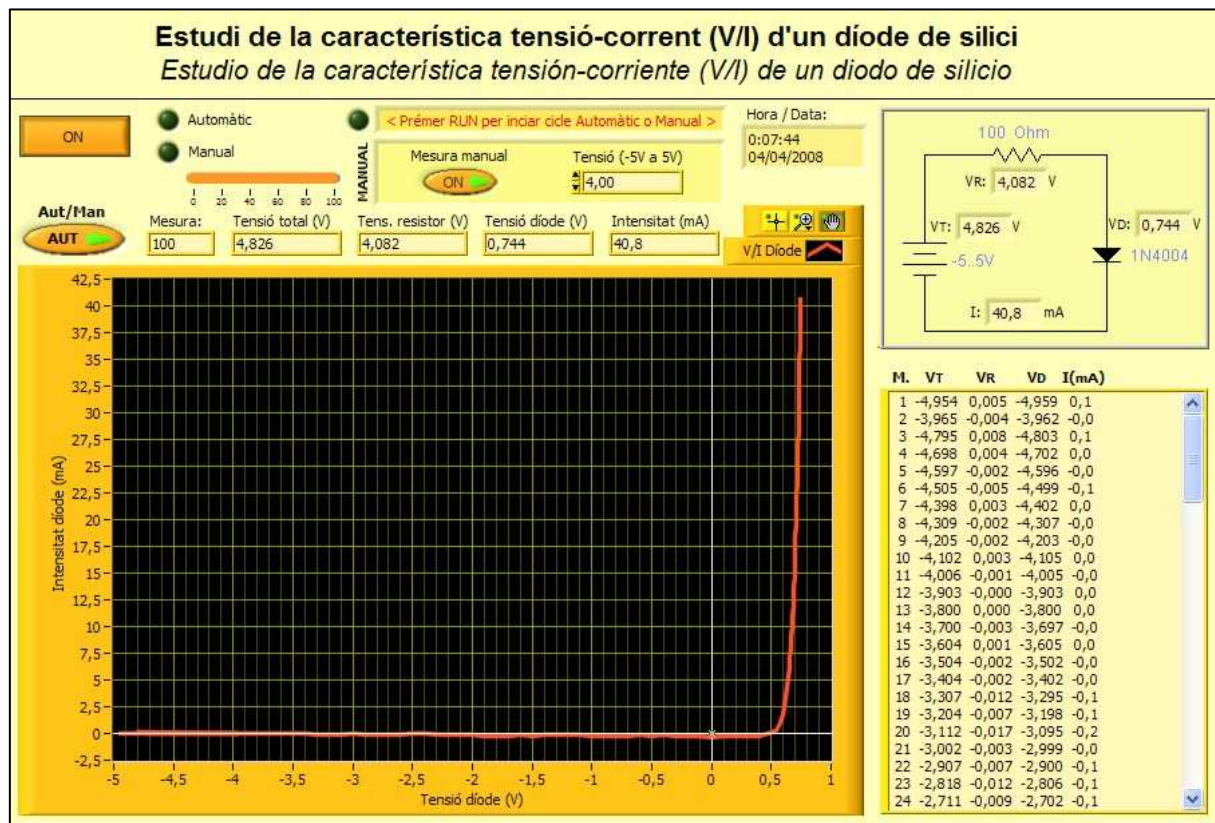

- Botó **ON/OFF**. Interruptor general del panell remot.
- Botó **Aut/Man**. Selector mode Automàtic/Manual.
- Botó **Mesura manual**. Fa les mesures discretes de tensió en la font d'alimentació (V_T), en el resistor (V_R) i en el díode (V_D), així com la mesura d'intensitat (I), cada cop que s'executa l'aplicació a través del botó **Run** en mode manual. Els valors mesurats (V_T , V_R , V_D i I) apareixen en els indicadors de la part superior del panell i en els visualitzadors que hi ha superposats en l'esquema electrònic.
- Control numèric **Tensió (-5V..5V)**. En mode manual, permet seleccionar la tensió d'alimentació del circuit.
- Taula de resultats. Taula que emmagatzema els 100 valors mesurats de V_T , V_R , V_D i I en mode automàtic.


1. Accedeix al **Laboratori Remot iLabRS** que trobaràs a l'adreça web: <http://ilabrs.etsetb.upc.edu>. Recorda que per visualitzar correctament els experiments has d'utilitzar el navegador *Internet Explorer* i tenir instal·lat a l'ordinador el *Runtime LabView 7.1* que et pots descarregar des del propi web. També pots visualitzar *online* i en temps real l'experiment a través de la webcam (laboratori en directe).

2. Executa la pràctica **E102: Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d'un díode de silici**. A la nova finestra del navegador que s'obre hi apareix el panell remot de l'aplicació. A la part superior esquerra hi ha tres botons, la funció dels quals

es mostra en la figura. Nosaltres només utilitzarem el botó de *Run* (El botó de l'esquerra) i, excepcionalment, el botó d'avortament o aturada. L'aplicació també es pot fer funcionar a través de l'opció *Run* del menú *Operate* o bé amb la combinació de tecles *CTRL+R*.




3. FUNCIONAMENT MANUAL. Bàsicament, hi ha dos tipus de funcionament de l'aplicació: manual i automàtic. En el funcionament manual, per a una determinada tensió (que podem establir entre -5V i 5V), es realitzen, de manera discreta, mesures de tensió en la font d'alimentació (V_T), en el resistor (V_R) i en el díode (V_D) i mesura de la intensitat (I). Els valors mesurats (V_T , V_R , V_D i I) apareixen en els indicadors de la part superior del panell i en els visualitzadors que hi ha superposats en l'esquema electrònic de la part superior dreta del panell.

4. FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC. En mode automàtic (botó *Aut/Man* en posició *AUT*), cada cop que s'executa l'aplicació a través del botó *Run* , l'aplicació fa un cicle complet (aplica automàticament una rampa de tensió de -5V a 5 V) i en realitza 100 mesures. En acabat, es representa la gràfica de la corba característica (V/I) del díode de silici i es mostren els valors en una taula (V_T , V_R , V_D i I). Aquests valors es poden traslladar (copiar i enganxar) a una taula d'un full de càlcul o d'un processador de textos per a un posterior tractament.

● ACTIVITATS

1. Accedeix al **Laboratori Remot iLabRS** que trobaràs a l'adreça web: <http://ilabrs.etsetb.upc.edu> i executa la pràctica **E102: Estudi de la característica V/I d'un díode de silici.**

A continuació, selecciona el mode automàtic del panell de control i executa l'aplicació, a través del botó *Run* , per obtenir-ne la corba característica d'un díode de silici.

Si en la gràfica representada apareixen valors que et semblin estranys, torna a executar l'aplicació des del panell de control.

2. D'acord amb els valors obtinguts en l'experimentació, quina és la tensió de llindar del díode de silici?

3. Quina és la caiguda de tensió en el díode V_{AK} quan hi circula una intensitat de 30 mA?

4. Es pot observar en la gràfica la tensió de ruptura del díode quan està polaritzat inversament? Per què?

5. Quina diferència de potencial té el resistor quan hi circula una intensitat de 40 mA? I quina és la tensió del díode?

6. Calcula la resistència estàtica del díode quan hi circula un corrent de 20 mA.

7. Calcula la resistència dinàmica del díode per al tram linealitzat de la corba comprès entre els 24 i els 29 mA.
8. A partir de les dades obtingudes en l'experimentació, determina el valor real del resistor quan el díode està polaritzat directament. Comprova-ho per a dos o més punts de la gràfica.
9. Quina ha estat la variació de tensió en el díode durant el període en què la intensitat ha evolucionat de 10mA a 40mA ?
10. Quin és el corrent invers o de fuga que circula pel díode quan està polaritzat inversament?
11. Podem afirmar que el díode amb polarització directa es comporta, pràcticament, com _____. En canvi, amb polarització inversa es comporta com _____.
12. Comprova, per a almenys cinc mesures diferents de la gràfica, si es compleix l'expressió: $V_T = V_R + V_D$
13. A partir de les dades obtingudes, representa gràficament la corba V_T/I per a un rang de tensió de -5V a 5V.
14. Representa gràficament la corba de la resistència estàtica del díode en funció de la intensitat. La resistència estàtica del díode és constant?
15. Compara les corbes del díode de silici i del díode de germani i indica les diferències més notables que hi observes.